
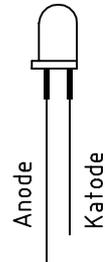


Wahrheitstabelle

BC 547

LED P1, P2

SF1	SF2	P1	P2
A	B	Q	\overline{Q}
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

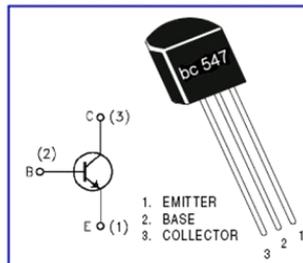

STÜCKLISTE – BAUTEILE

1	Schichtwiderst. 3,3k Ω	R4			1/4W
1	Schichtwiderst. 3,3k Ω	R1			1/4W
1	Schichtwiderst. 4,7k Ω	R5			1/4W
1	Schichtwiderst. 4,7k Ω	R2			1/4W
1	Schichtwiderst. 470 Ω	R6			1/4W
1	Schichtwiderst. 470 Ω	R3			1/4W
1	Diode 1N4007	R9			
1	Diode 1N4007	R8			
1	Diode 1N4007	R7			
1	Transistor BC 547	K2			
1	Transistor BC 547	K1			
1	LED rot	P2			
1	LED grün	P1			
1	Miniatur Kippschalter		SF2		
1	Miniatur Kippschalter		SF1		
Stück	Benennung	Teil	Norm - Nr. / Werkstoff	Rohmaße	Bemerkung


Kennnummer: _____

Arbeitszeit: 6 Stunden

LEHRLINGSWETTBEWERB

Maßstab

ohne

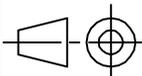

AND-NAND GATTER



Beruf: E1

Zeichnungs- Nr.: E1-3d-V3

Diese Zeichnung ist Eigentum der WIRTSCHAFTSKAMMER – Oberösterreich